

Nama: Prames Ray Lopian  
NPM: 140810210059

No. \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

1.

a.  $R_1 = R_2$

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R}$$

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{2}$$

$$R_1 = 2$$

$$R_1 = \frac{1}{2}$$

$$R_1 = \frac{1}{2}, R_2 = \frac{1}{2}$$

$$R_3 =$$

$$\frac{1}{R_3} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_3 =$$

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$$

$$R_3 = \frac{5}{6}$$

$$R_3 = R + R_2$$

$$= 1 + \frac{5}{6}$$

$$= \frac{11}{6}$$

$$R_{1,2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

$$= 1$$

$$\frac{11}{6} = \frac{1}{11} + 1 + 1 + \frac{1}{9}$$

$$R_t = \frac{6}{11} + 1 + 1 + \frac{1}{9}$$

$$= \frac{6}{11} + 1 + 1 + \frac{1}{9}$$

$$= \frac{328}{99} = 3.3131$$

$$R_t = 99$$

$$1320$$

b.  $\frac{1}{R_2} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_2}$

$$= 1 + \frac{1}{9} = \frac{10}{9}$$

$$R_2 = \frac{9}{10}$$

$$R_2 = R_2 + R_4$$

$$= \frac{9}{10} + \frac{1}{5}$$

$$= \frac{11}{10}$$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R}$$

$$= 1 + \frac{10}{11} + 1$$

$$= \frac{32}{11}$$

$$R_t = \frac{11}{32}$$



TIARA SHAKTI MAKHMUR



2.

$$KCL = I_{in} : I_{out}$$

$$I_{in} = I_1 + I_2$$

$$I_{A1} = I_{A2}, I_A = I_B$$

$$\begin{aligned} L_1 &= V_{S1} - V_{S2} - V_{R1} - V_{R2} - V_{R3} - V_{SA} = 0 \\ &= 12 - 6 - (I_{R1} \cdot 5) - (I_{R2} \cdot 3) - (I_{R3} \cdot 7) - 1 = 0 \\ &= 12 - 6 - 5I_{R1} - 3I_{R2} - 7I_{R3} - 1 = 0 \\ &= 5 - 8I_{R1} - 7I_{R3} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_2 &= V_{S3} + V_{R1} + V_{S2} - V_{RA} = 0 \\ &= 2 + 5I_{R1} + 6 - \frac{99}{328} I_{RA} = 0 \end{aligned}$$

$$= 5I_{R1} + 8 = \frac{99}{328} I_{RA}$$

$$\begin{aligned} L_3 &= -V_{S2} + V_{R2} - V_{RB} = 0 \\ &= -2 + 3I_{R2} - \frac{11}{32} I_{RB} = 0 \end{aligned}$$

$$= -2 - \frac{11}{32} I_{RB} = -3I_{R2} \rightarrow 2 + \frac{11}{32} I_{RB} = 3I_{R2}$$

 $L_2 \text{ \& } L_3$ 

$$\begin{array}{l|l} 5I_{R1} - \frac{99}{328} I_{RA} = -8 & 3 \\ -3I_{R1} + \frac{11}{32} I_{RA} = -2 & 5 \end{array} \quad \begin{array}{l} 15I_{R1} - \frac{297}{328} I_{RA} = -24 \\ -15I_{R1} + \frac{55}{32} I_{RA} = -10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3A43 \\ 1312 \end{array} I_{RA} = -3A$$

$$I_{RA} = -3A \cdot \frac{1312}{3A43} = -89,22A$$

Bernilai negatif, arus hambatan  $R_2$  dan  $R_3$  berlawanan loop.

 $L_2$ 

$$5I_{R1} - \frac{99}{328} (-89,22A) = -8$$

$$5I_{R1} + 26,93 = -8$$

$$5I_{R1} = -8 - 26,93$$

$$= -34,93$$

$$I_{R1} = -6,986$$

Bernilai negatif, arus hambatan  $R_1$  dan  $R_2$  berlawanan loop



☐  $L_1$ 

☐  $5 - 8(-6,98) - 7I_{R3} = 0$

☐  $5 - 8(-6,98) = -7I_{R3}$

☐  $5 + 55,84 = -7I_{R3}$

☐  $I_{R3} = \frac{60,84}{7}$

☐  $= 8,69$

Bernilai positif, maka hambatan  $R_3$   
Searah dengan loop